

NỘI DUNG THỰC HÀNH MÔN LINH KIỆN BÁN DẪN – Bài tập 01

1. Chọn mạch RLC bất kỳ, dùng HPICE mô phỏng điện áp và dòng điện tại các node
2. Mô phỏng đặc tuyến (V-I) của một diode thực (phân cực nghịch và phân cực thuận) (dùng SPICE).
3. Mô phỏng hoạt động của các mạch điện sử dụng diode (tùy chọn - khám khảo giáo trình linh kiện điện tử và mạch điện tử hoặc website) (dùng SPICE).